
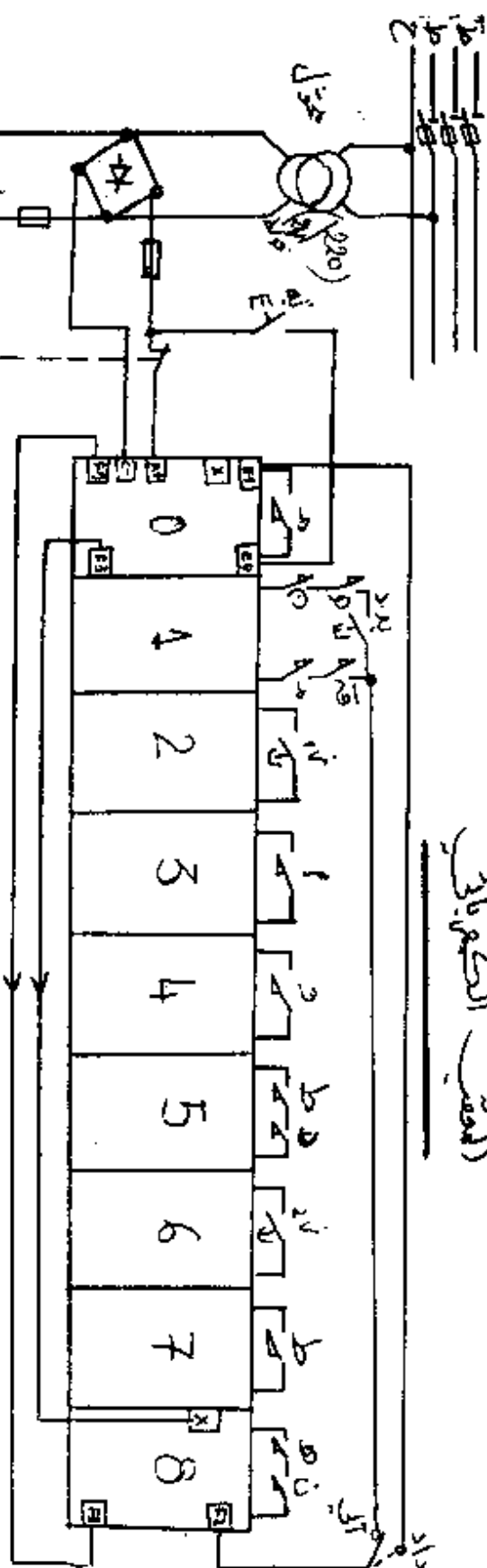


(المقيد السككياتي)

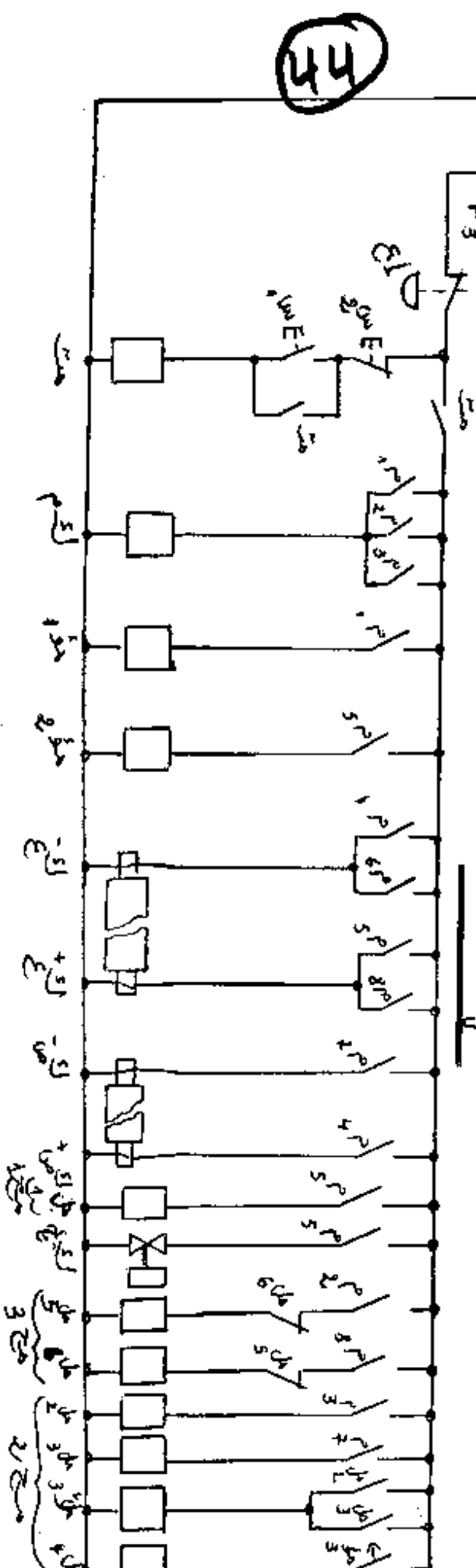


2/3

دائرة التحكم



45

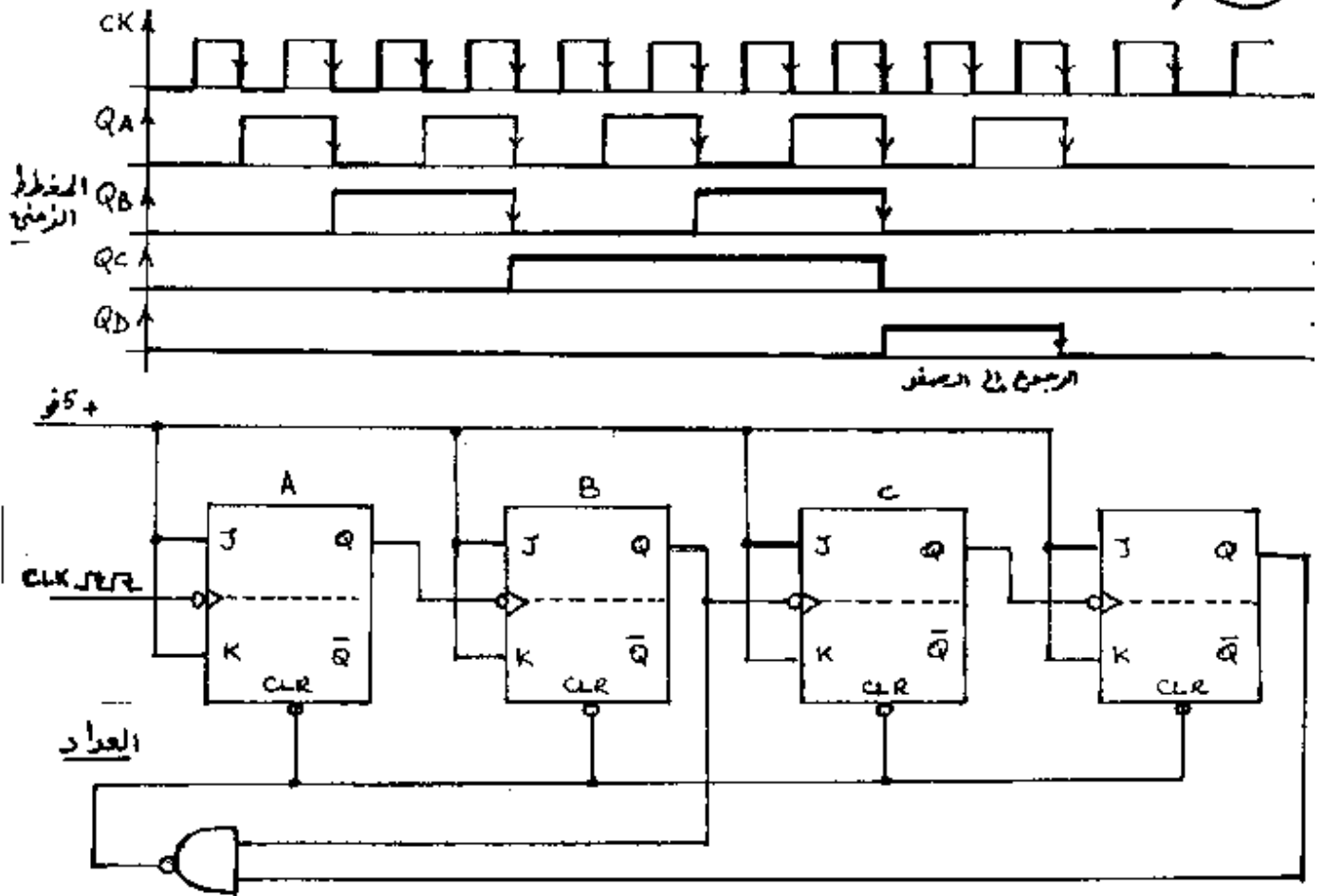

III التكنولوجيا،

١٥) لا يمكن فتح القاطع لحصوله لثمة لا يملك القدرة على إخراج القوس الكهربائي لسوريات المرتفعة.

٢٤) لا يمكن الإستغناء عن المذمومات لأن المرحل الحراري لا يحمي
ضد ارتفاع التيار المفاجيء. لكن يمكن تعويضهما
بجهاز واحد المرحل المغناطيسي الحرارة.

٣٤) أنواع الأحمال التزامنية هي، المنوجات، المعركات التزامنية.
أما المنوجات التزامنية هو ما يحتاج الطاقة الكهربائية
وتزويد الشبكة بقوتها متناوب.

المحركات التزامنية : تستعمل غالباً بتقسيمية معامل الاستطاعة ويسمى المعوضات التزامنية .

46

سليم التنقيط

1- دائرة الاستطاعة 04 نقاط

محج 0,5 ن
محج 0,5 ن
محج 0,5 ن

2- الدم. ت. م. ن 05 نقاط

0,5 لكل مرحلة وانتقال (9 مراحل)
0,5 لاختيار نمط التشغيل (آلي + يدوي)

3- المعيب 5 نقاط

التغذية والحماية 0,4 ن
التشغيل والتحويل 0,4 ن
نمط التشغيل والاستقبال 0,5 ن
المخارج 2,5 ن

4- العداد والمخطط الزمني 3 نقاط

العداد 2 ن

المخطط 1 ن

5- تكنو لوجيا 3 نقاط

لكل سؤال نقطة